
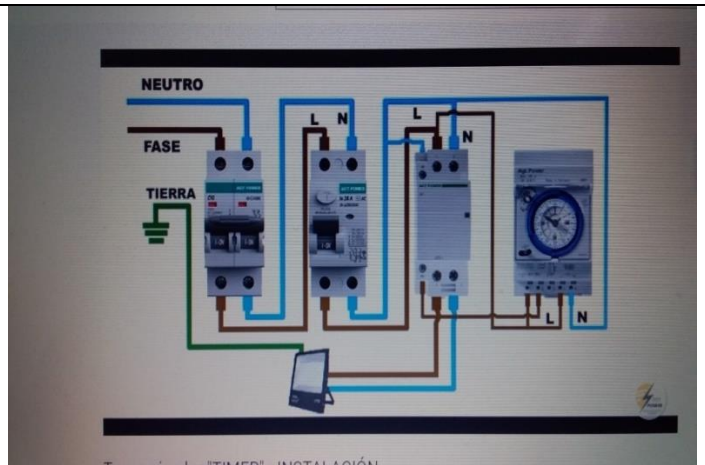


Los interruptores horarios, a nivel comercial, pueden utilizarse para programar el timbre de una escuela, bombas de agua en piscinas, iluminación de exteriores, sistemas de riego, reflectores, encendido de motores y máquinas, etc

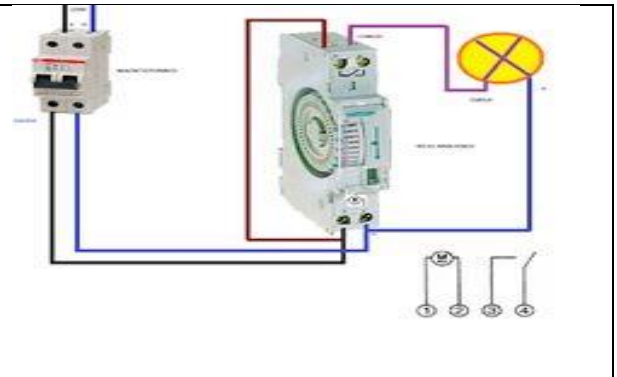Para el sector industrial existen modelos con prestaciones tecnológicas que permiten un gran número de programaciones y más de un canal de conexión



Usando un interruptor horario enchufable se pueden programar para funcionar sólo a partir de las horas en las que la familia va llegando a casa. Puede hacerse del mismo modo para el uso del aire acondicionado, iluminación exterior,, etc.



ACTIVIDAD



Observando el modelo del reloj temporizador de la izquierda realiza en forma gráfica el circuito de trabajo para un motor monofásico.

Te puedes ayudar con la imagen 4.